

Kiedy jesteś na campingu, albo zgubiłeś coś pod biurkiem... przyda Ci się latarka, aby rozświetlić ciemne zakamarki!



Pomysł




Potrzebne moduły



Moduł przycisku




Moduł LED

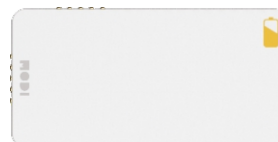


Moduł akumulatora



Wykonanie

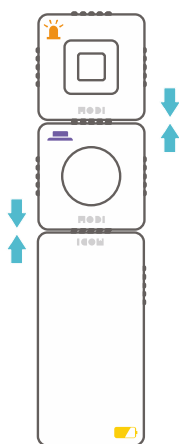

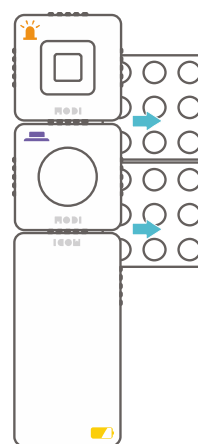1. Połącz moduł akumulatora, moduł przycisku i moduł LED



2. Umieść moduły na płytkach montażowych, aby całość trzymała się mocno



Efekt

- ✓ Czy dioda LED świeci się, gdy przyciskasz przycisk?
- ✓ Czy dioda LED przestaje świecić, gdy zwalniasz przycisk?

